



תרגיל 805

הפעלת מנוע תלת מופעי, זמן קצוב לאחר מתן פקודה הפעלה.
הפסקת הפעולה, זמן קצוב לאחר מתן פקודת הפסקה.
המיתוג בעזרת לחצנים.

הסבר המעגל:


- בתרגיל זה ניתן להפעיל את המנוע בהשהייה ON-DELAY עי לחצן b2 .
- הפסקה מיידית ע"י לחצן b1 .
- לחצן b3 מפעיל את טיימר T2 ומנתק את המנוע לאחר זמן OFF-DELAY .

רשימת חומרים:

מס'	סוג הרכיב	כמות
1	מאמ"ט חד פאזי לפיקוד	1
2	מאמ"ט תלת פאזי C למעגל הכוח	1
3	מפסק הגנה למנוע PKZM-O.L	1
4	לחצן N.C	1
5	לחצן N.O	2
6	מגען KM (קונטקטור)	3
7	נורת סימון עבודה - ירוק	1
8	נורת סימון תקלה - אדום	1
9	טיימר	2
10	מנוע תלת פאזי 0.5 HP	1



מעגל פיקוד - 805

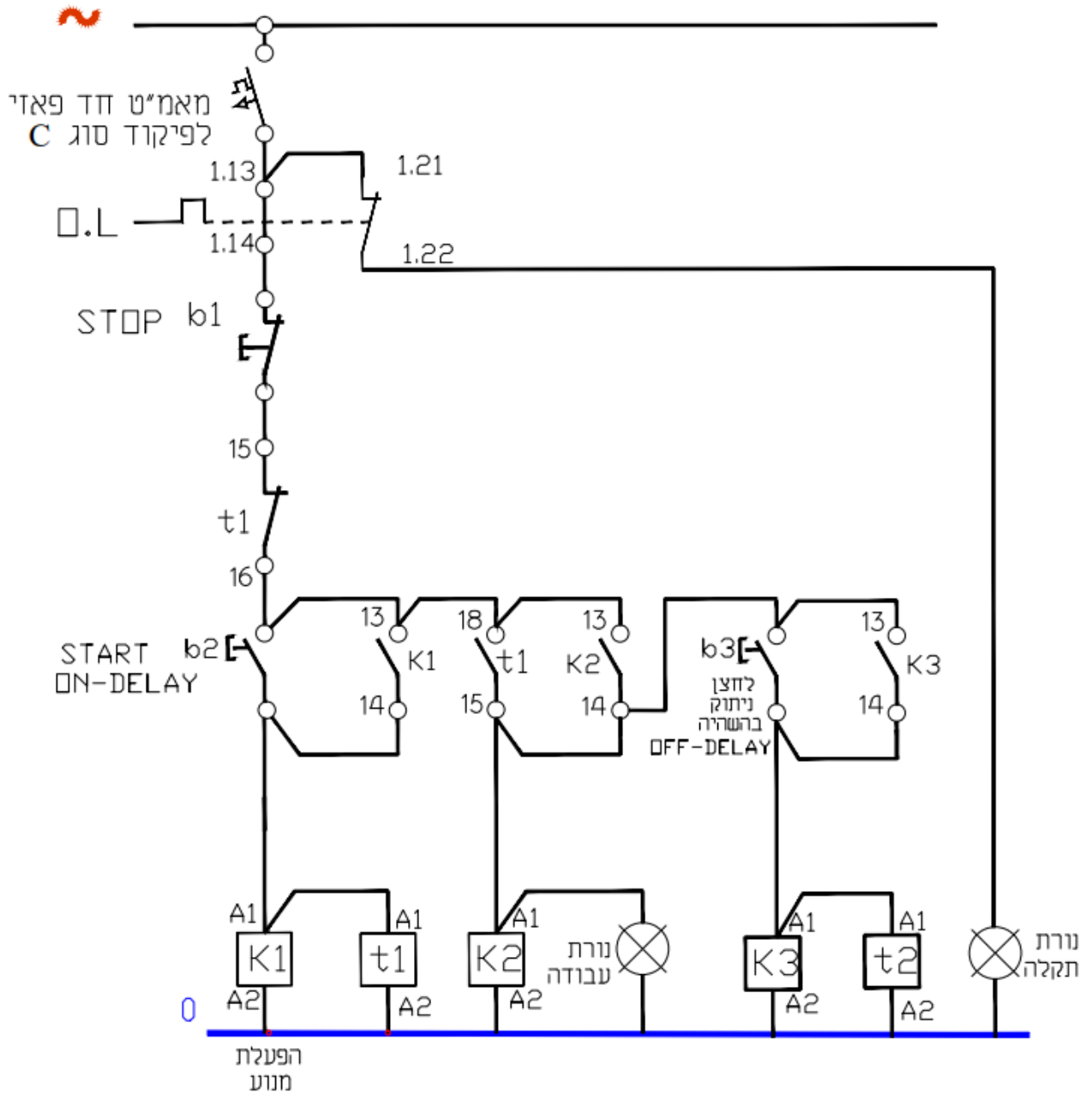



מעגל כוח – 805

