

תרגיל 812

הפעלת מנוע תלת פאזי על ידי "מתנע רך" .

הסבר המעגל:

בלחיצה על לחצן b2 מופעל המנוע, ע"י מגען KM1 .

המגען KM1 משמש הן למיתוג המנוע והן להפעלת פקודת ההתנעה START .
(מגע פתוח 54, 53).
מגע RUN מהמתנע משמש להפעלת נורת עבודה.

רשימת חומרים:

מס'	סוג הרכיב	כמות
1	מאמ"ט חד פאזי לפיקוד	1
2	מאמ"ט תלת פאזי C למעגל הכוח	1
3	מפסק הגנה למנוע PKZM-O.L	1
4	לחצן N.C	1
5	לחצן N.O	1
6	מגען KM (קונטקטור)	1
7	נורת סימון עבודה - ירוק	1
8	נורת סימון תקלה - אדום	1
9	מתנע רך – ABB PSR 3	1
10	מנוע תלת פאזי 0.5 HP	1

מעגל כח - 812

