

תרגיל 803

מטרת התרגיל:

מיתוג פעולות מנוע תלת פאזי ל 2 כיוונים עם החזקה עצמית ועם הפעלה רגעית כולל הגנה למנוע.


הסבר על המעגל:

בתרגיל זה לחצן b2 (כפול) מפעיל את K1 המנוע מסתובב ימינה ויש אחזקה עצמית .
לחיצה על לחצן b3 כפול מפעיל את המנוע שמאלה עם אחזקה עצמית. b1 מנתק.
אם לוחצים על לחצן b4 - נוצר מצב שבו K4 פועל והמגעים 61-62 71-72 נפתחים.
ואז לא תהיה אחזקה עצמית וניתן להפעיל ימין ושמאל בצורה רגעית.

רשימת חומרים:

מס'	סוג הרכיב	כמות
1	מאמ"ט תלת פאזי C למעגל הכוח	1
2	מאמ"ט חד פאזי לפיקוד	1
3	מפסק הגנה למנוע PKZM-O.L	1
4	לחצן N.C	1
5	לחצן N.O	1
6	נורת סימון עבודה - ירוק	2
7	נורת סימון תקלה - אדום	1
8	מגען KM (קונטקטור)	3
9	לחצנים כפולים (אפורים)	2
10	מנוע תלת פאזי 0.5 HP	1

מעגל פיקוד 803

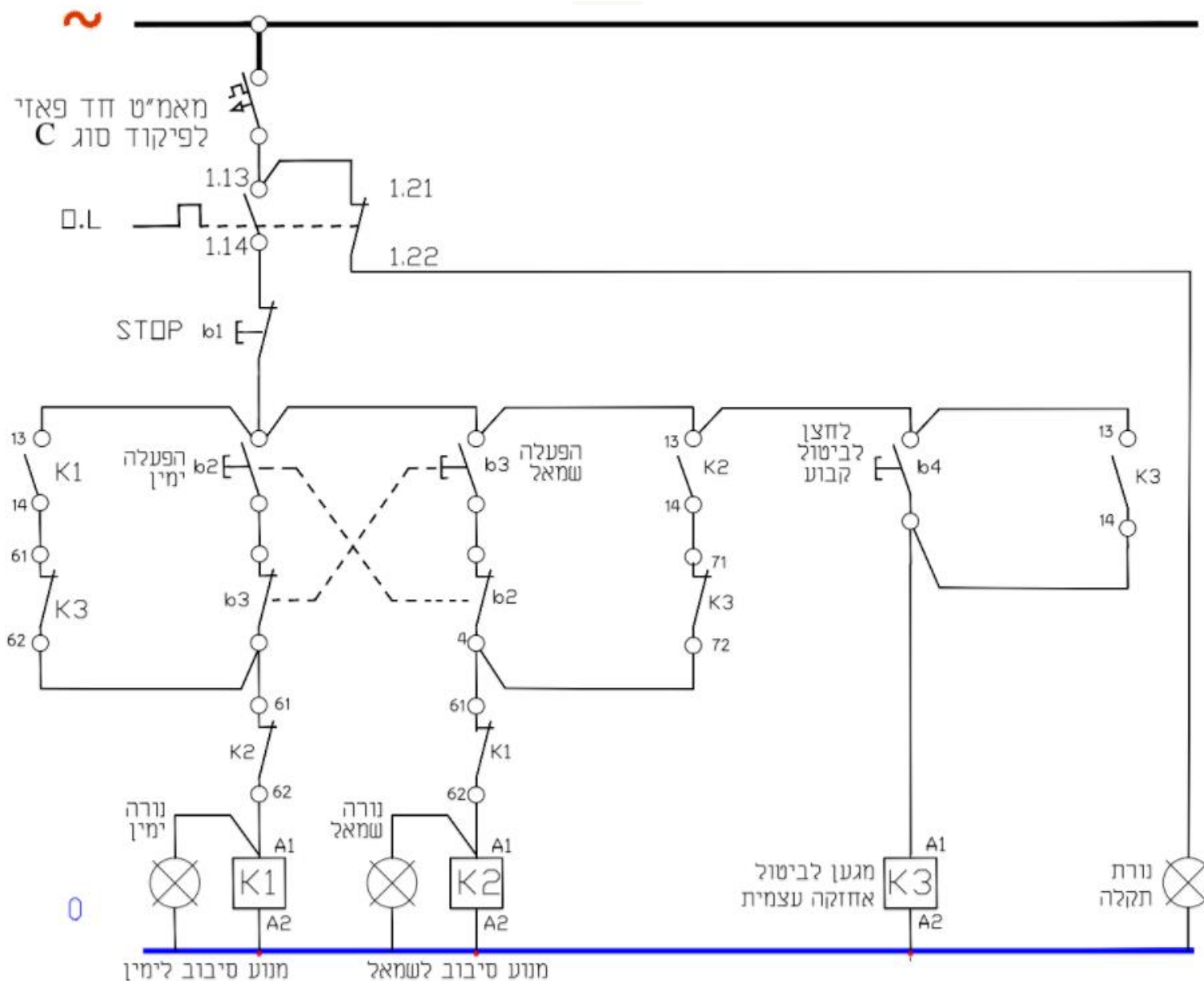



מעגל כוח 803

